



Notes:

la position du potentiometre permet de faire varier la tension en **E**

les valeurs de R1 et R2 permettent d'amplifier cette tension

tension en **S** est égale à la tension en **E** x $(1+R2/R1)$

exemple R1 =1K R2=1K gain = $1+(1/1)= 2$

exemple R1 =10k R2=1K gain = $1+(10/1)= 11$